
Generic Mux Network Implements Sum function of Full Adder

a	b	c_{in}		s
1	1	1		$0_7 = 1$
1	1	0		$0_6 = 0$
1	0	1		$0_5 = 0$
1	0	0		$0_4 = 1$
0	1	1		$0_3 = 0$
0	1	0		$0_2 = 1$
0	0	1		$0_1 = 1$
0	0	0		$0_0 = 0$

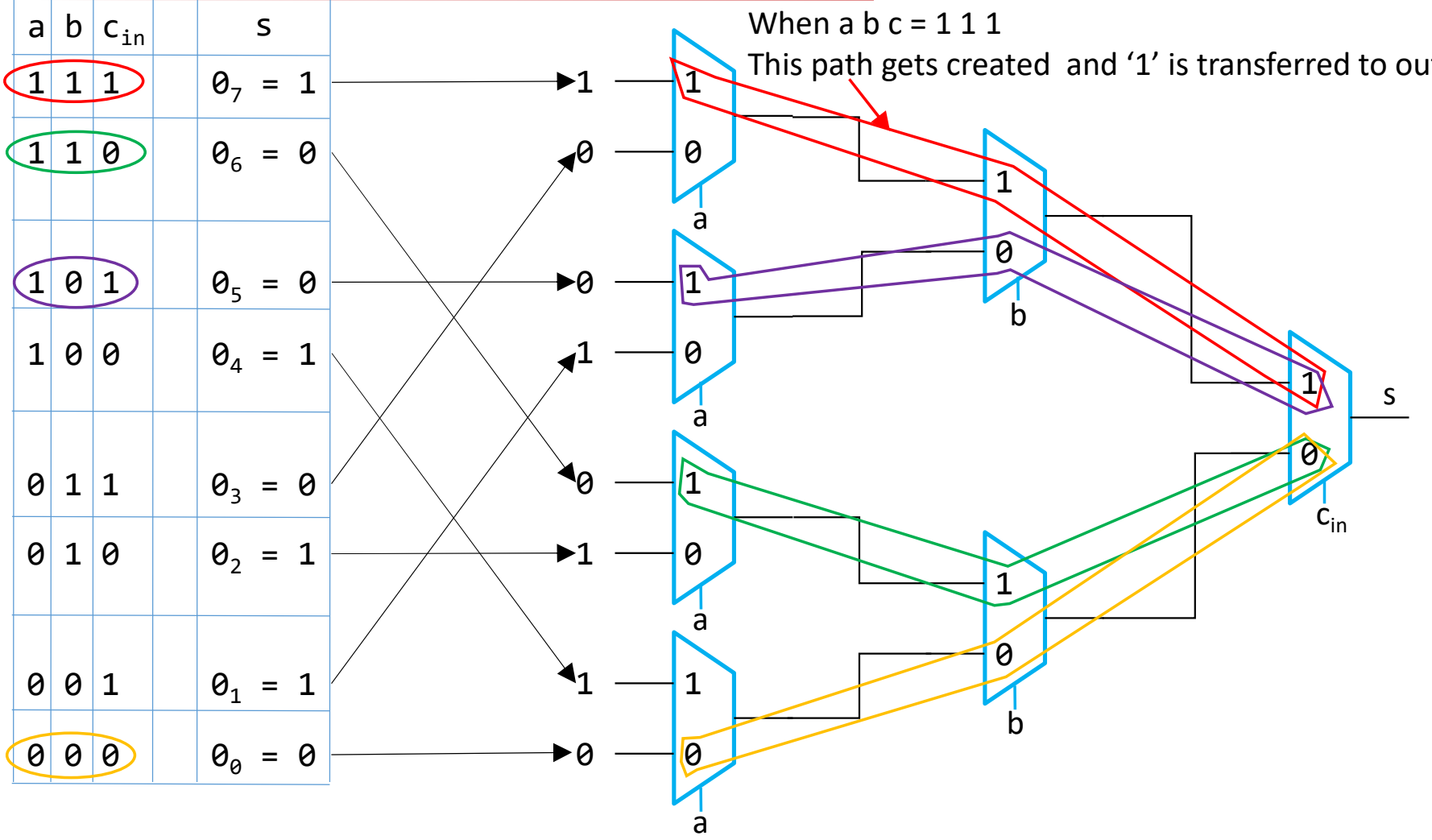

Generic Mux Network Implements Carry-out function of Full Adder

a	b	c_{in}		co
1	1	1		$0_7 = 1$
1	1	0		$0_6 = 1$
1	0	1		$0_5 = 1$
1	0	0		$0_4 = 0$
0	1	1		$0_3 = 1$
0	1	0		$0_2 = 0$
0	0	1		$0_1 = 0$
0	0	0		$0_0 = 0$

